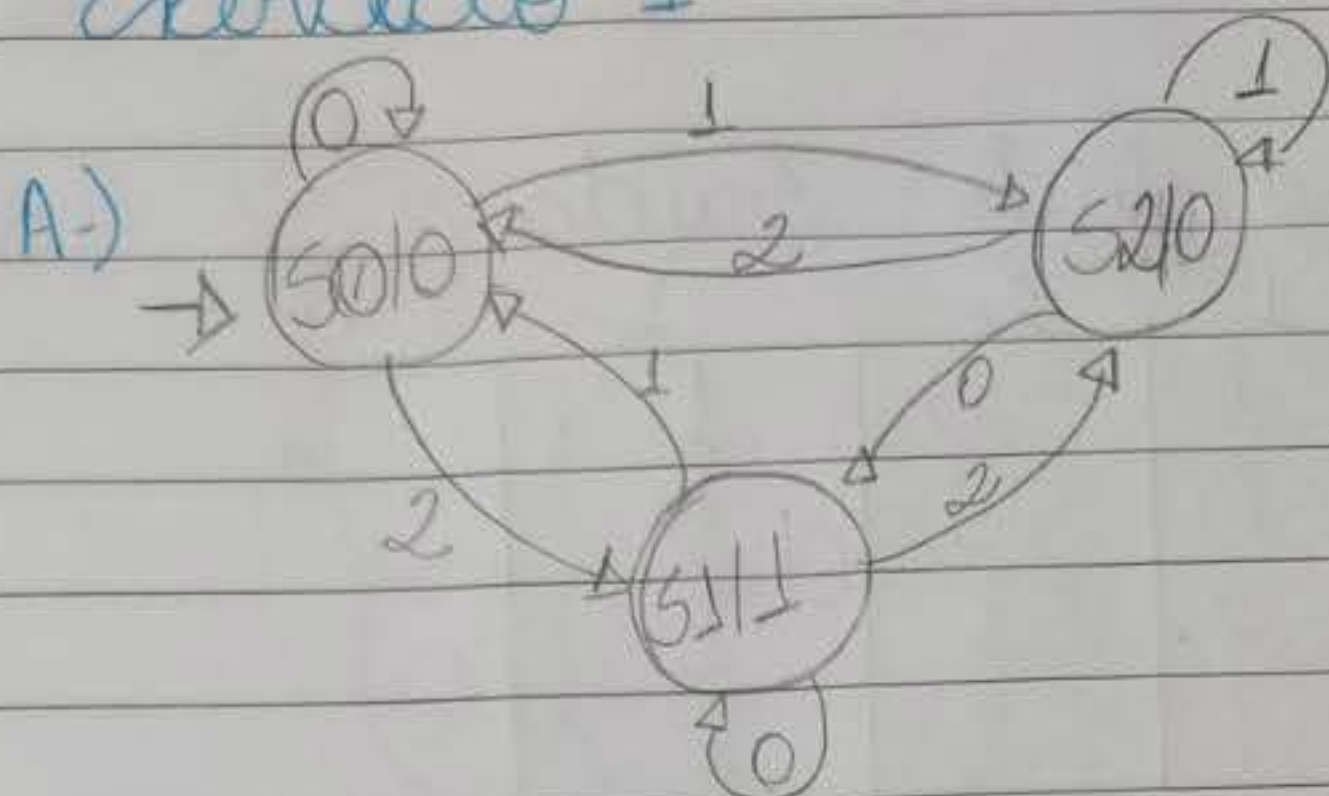


## Exercício 1



b.)

ciclo	t <sub>0</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	t <sub>4</sub>	t <sub>5</sub>	t <sub>6</sub>
entrada	2	1	1	2	0	1	
estado	S0	S1	S0	S2	S0	S0	S2
saída	0	1	0	0	0	0	0

c.)

ciclo	t <sub>0</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	t <sub>3</sub>	t <sub>4</sub>	t <sub>5</sub>	t <sub>6</sub>
entrada	2	1	2	2	2	1	
estado	S0	S1	S0	S1	S2	S0	S2
saída	0	1	0	1	0	0	0